

3) O que acontece quando coloca 1 e 1 no latch set e Reset.

Quando set e Reset são ambos 1, em um latch, o circuito não sabe se deve ligar ou desligar a saída, resultando em um estado imprevisível e conflitante.