

3) Que acontece quando coloca 1 e 1 no lado sul e  
norte.

Quando sul e Norte não amplex 1 em um  
lado o circuito não sabe se deve ligar ou  
desligar a saída, resultando em uma estado  
imprevisível e confuso.